



-1- Déconnecter le fil noir (-) à la batterie



**Je teste ma lampe de contrôle
En la connectant au (-) et au (+)**



1° test, Contact coupé...

je connecte ma lampe de contrôle sur le (-) batterie et le câble noir (-)

La lampe de contrôle ne doit pas s'allumer

Mais si je met le contact elle s'allumera



Je connecte ma lampe de contrôle au câble (-) et à la borne (+) de la batterie.

La lampe ne doit pas s'allumer
contact mis, la lampe ne s'allume pas...